

به نام خدا

پروژه پایانی آزمایشگاه مدارهای منطقی

استاد درس: مهندس دانش صفت دوست

اعضای گروه :

آنوشا شریعتی 9923041

فاطمه مولادوست 9923078

غزاله قاسم زاده 9823124

توضیحات مربوط به flag ها :


carry & overflow: این حالات هرگز رخ نمیدهند به همین دلیل مقدار صفر به flag آنها اختصاص داده شده است. در جمع دو عدد دوبیتی ماکسیمم تعداد بیت ها سه بیت است و در ضرب دو عدد دوبیتی ماکسیمم تعداد بیت ها چهار بیت میشود. خروجی ما چهاربیتی در نظر گرفته شده است که سرریز نداشته باشیم.

Negative (n): چون اعداد unsigned در نظر گرفته شده اند، فقط در تفریق این حالت رخ میدهد که در کد مربوطه (subtraction) این شرط در نظر گرفته شده است. (اگر $b > a$ شود آنگاه flag آن یک میشود).

Zero (z): در تفریق کننده اگر a و b برابر باشند حاصل صفر میشود که این شرط نیز در نظر گرفته شده است. همچنین در ضرب کننده وقتی یکی از a یا b صفر باشد خروجی 0 میشود و در جمع کننده وقتی هر دو ورودی صفر باشند این flag 1 میشود.

- برای در نظر گرفتن شرط یک شدن flag های z و n مدار منطقی مربوط به مقایسه کننده دوبیتی را به دست آورده سپس با توجه به آن کدنویسی انجام شده است.

Logic circuit of 2 bit comparator:

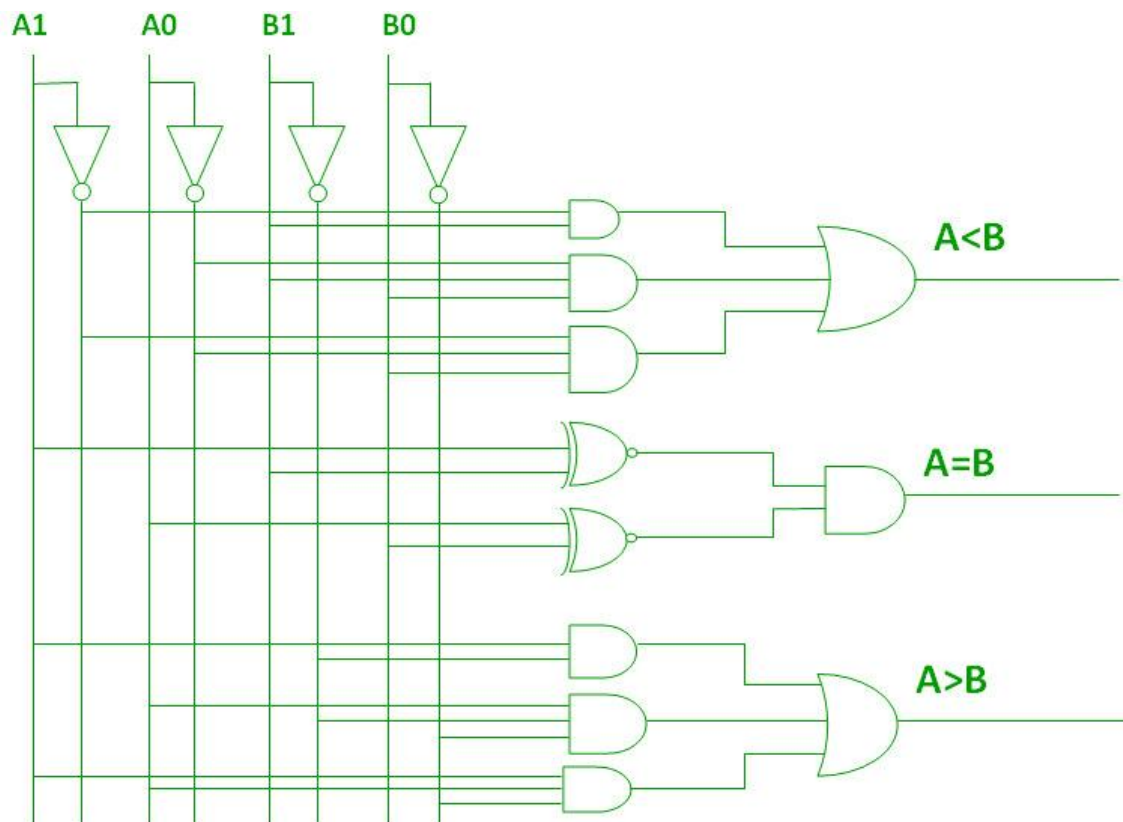

Subtractor

Code:


```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.numeric_std.ALL;
4
5  entity sub is
6      Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
7            b : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
8            c : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
9            z : out STD_LOGIC;
10           n : out STD_LOGIC);
11 end sub;
12
13 architecture Behavioral of sub is
14 begin
15     --subtraction
16     c <= STD_LOGIC_VECTOR(unsigned(a) - unsigned(b));
17
18     --checking the flags
19     z <= not( (a(0) xor b(0)) or (a(1) xor b(1))); --checks if a==b
20     n <= ((not a(1)) and b(1)) or ((not a(0)) and b(1) and b(0)) or ((not a(0)) and (not a(1)) and b(0));--checks if b>a
21
22
23 end Behavioral;
24
25
```

Testbench:



```

33     );
34
35
36     stim_proc: process
37     begin
38
39         a<="00";
40         b<="10";
41         wait for 100 ps;
42         a<="11";
43         b<="10";
44         wait for 100 ps;
45         a<="10";
46         b<="10";
47         wait for 100 ps;
48         a<="11";
49         b<="00";
50         wait for 100 ps;
51         a<="01";
52         b<="10";
53         wait for 100 ps;
54
55         wait;
56     end process;
57


```

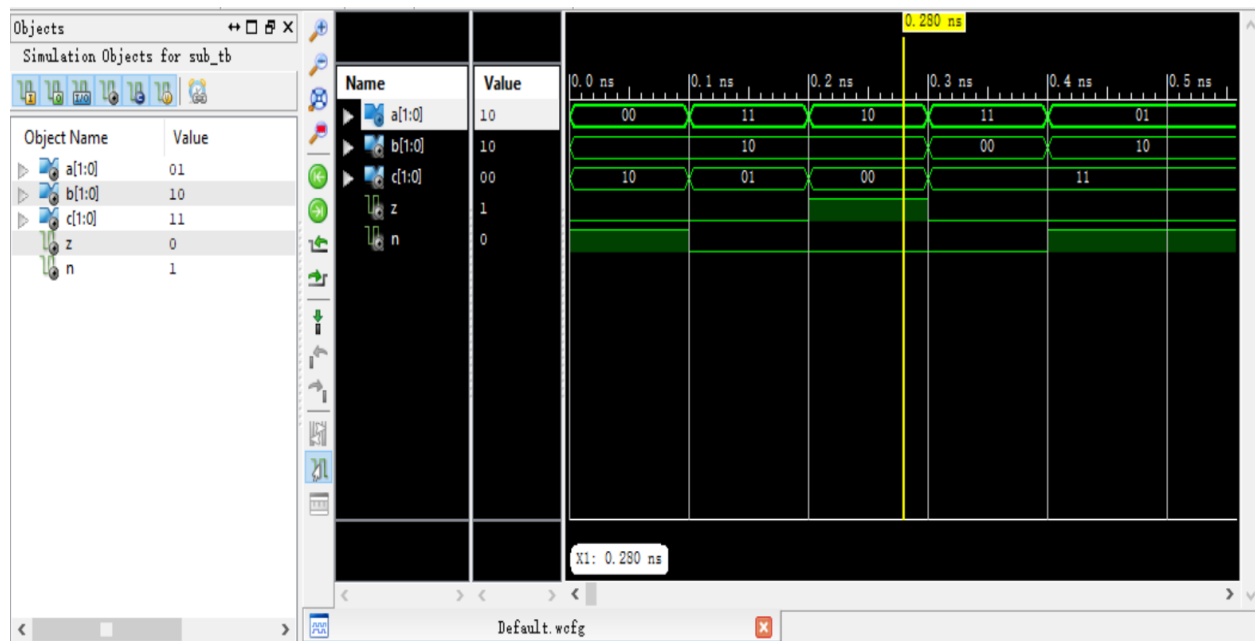

RTL Schematic:

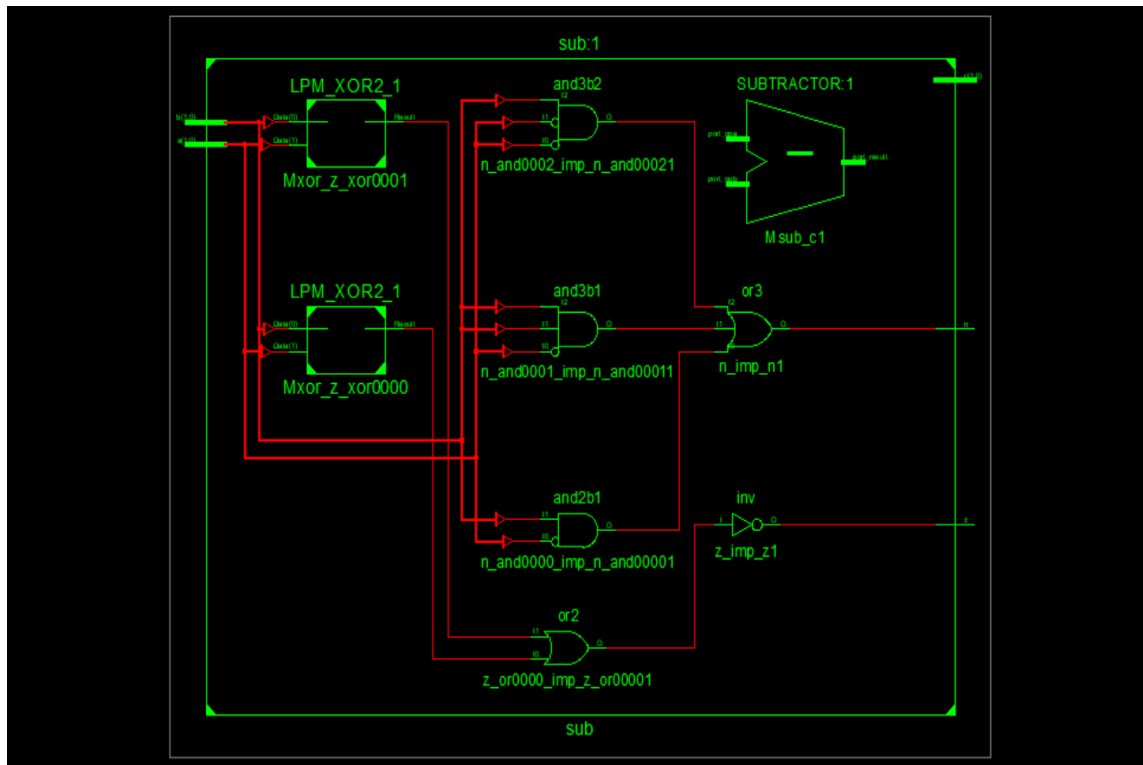 

Technology Schematic:

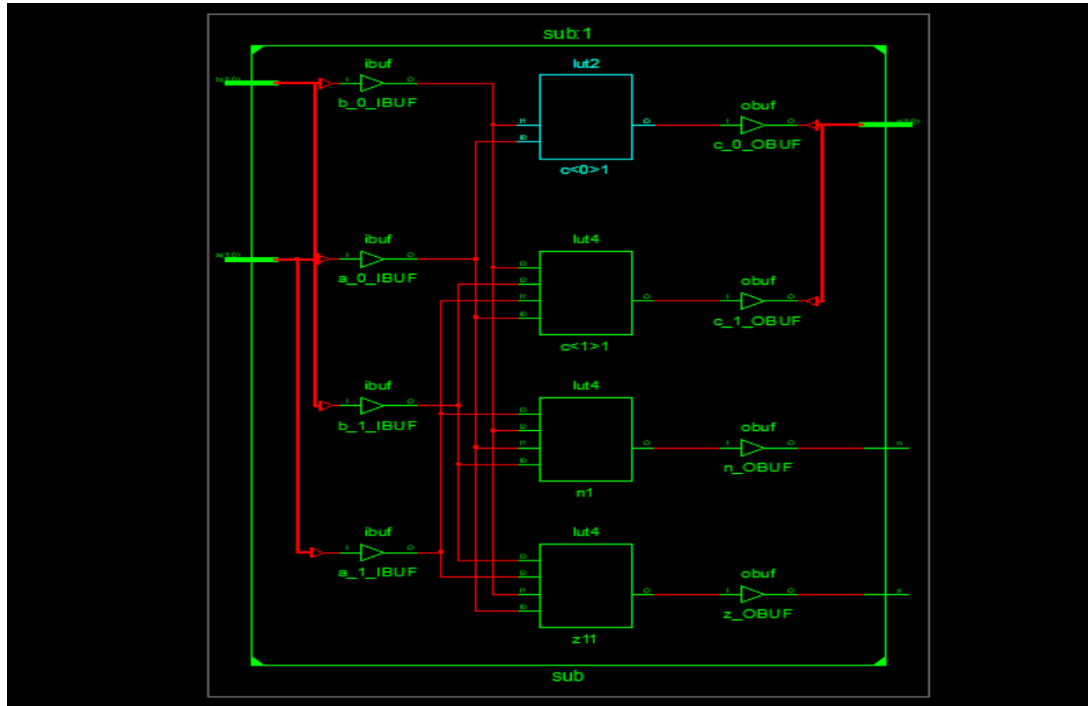


And:



Code:

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity and_m is
5      Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
6            b : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
7            c : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0));
8  end and_m;
9
10 architecture Behavioral of and_m is
11
12 begin
13
14 c <= a and b ;
15
16 end Behavioral;
17
18
```


Testbench:

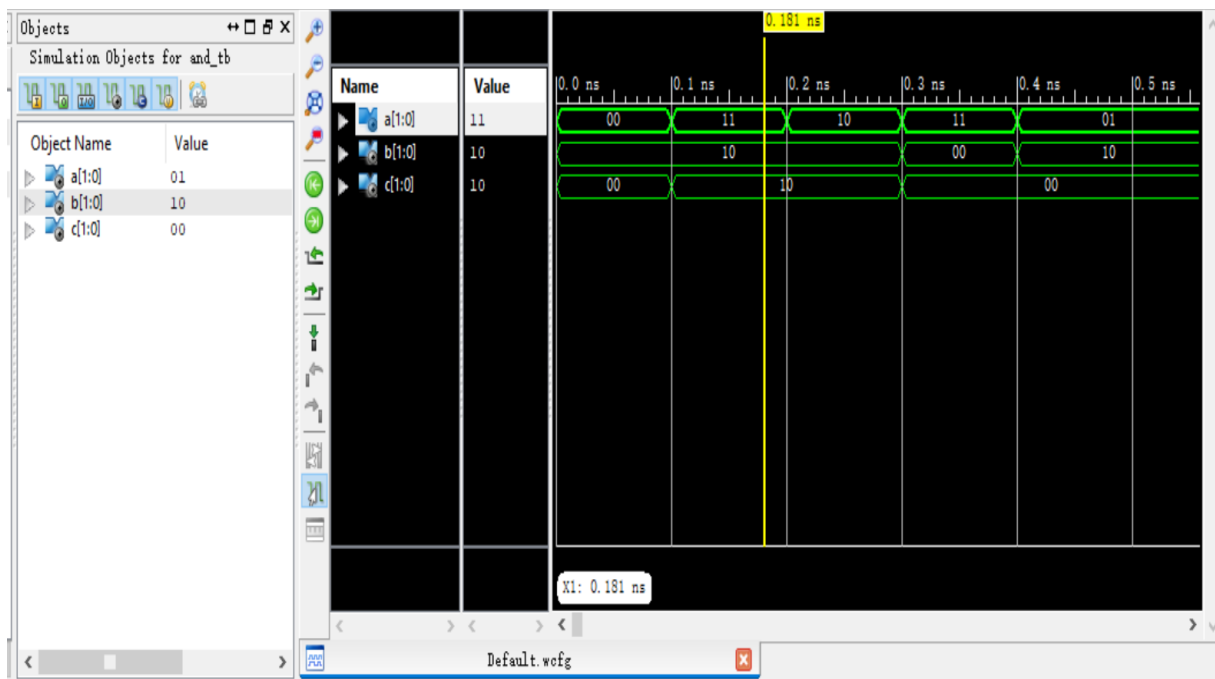

RTL schematic:

  

Technology Schematic:

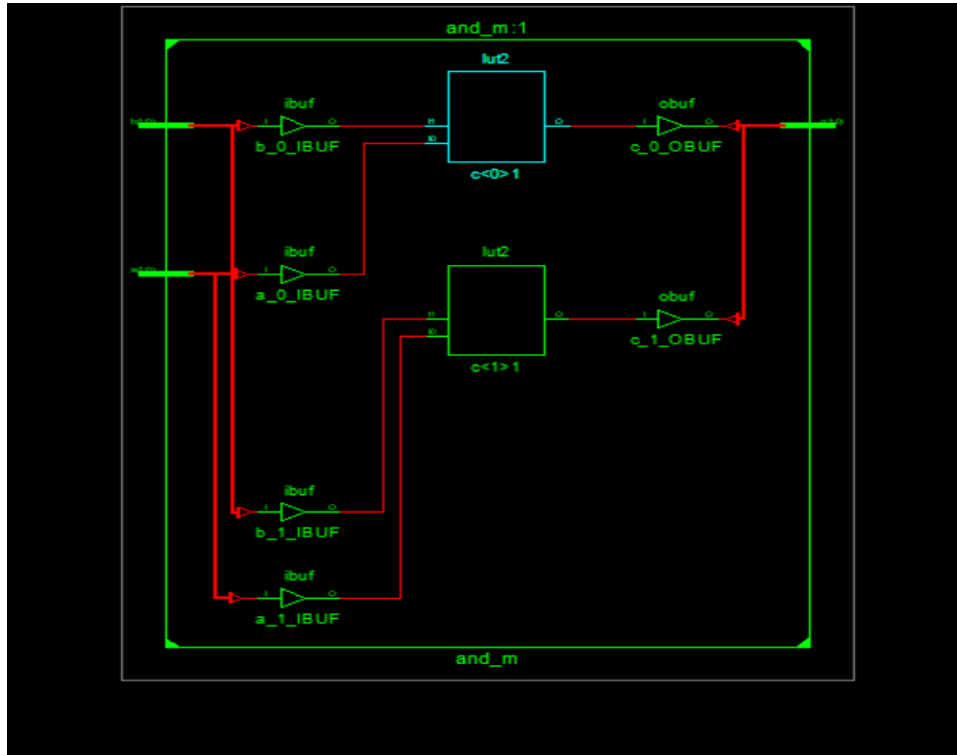

Adding:

همانطور که در بخش های قبل بیان شد طراحی به گونه ای انجام شده است که خروجی بزرگترین حالت در نظر گرفته شود (4 بیتی). به این دلیل زمانیکه حاصل عبارت ما دو بیتی باشد با هشدار مواجه میشویم و تست بنچ در بعضی حالات نتیجه درستی را ارائه نمیدهد پس باید همه ی اعداد 3 بیتی شوند در نتیجه برای رفع این مشکل در کد زیر یک صفر به اول اعداد اضافه میکنیم که اگر خروجی دوبیتی شد مشکلی در نمایش اعداد به وجود نیاید.


Code:

```



1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.numeric_std.ALL;
4
5  entity add is
6      Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
7            b : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
8            c : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0)); --the output has n+1 bits to prevent overflow
9  end add;
10
11 architecture Behavioral of add is
12
13 begin
14
15 c <= STD_LOGIC_VECTOR(unsigned('0' & a) + unsigned('0' & b));
16 --adding a 0 to the begining of inputs in order to have two 3 bit numbers and avoid the warning
17
18 end Behavioral;
19
20

```


Testbench:

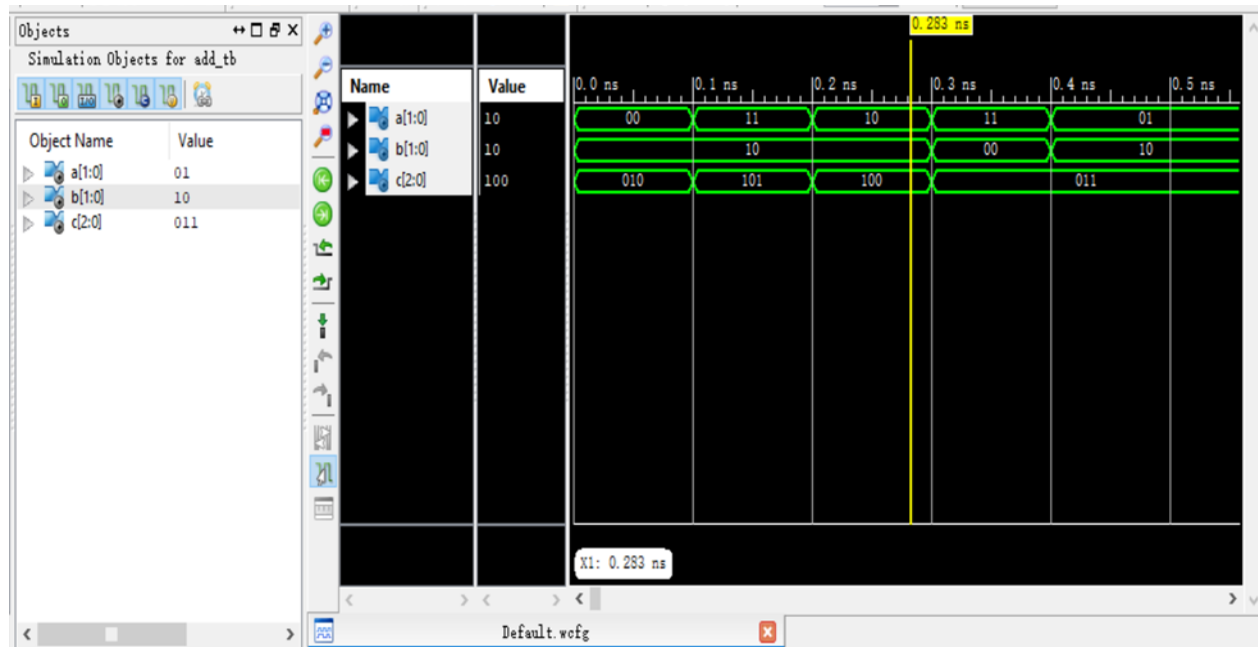

RTL Schematic:

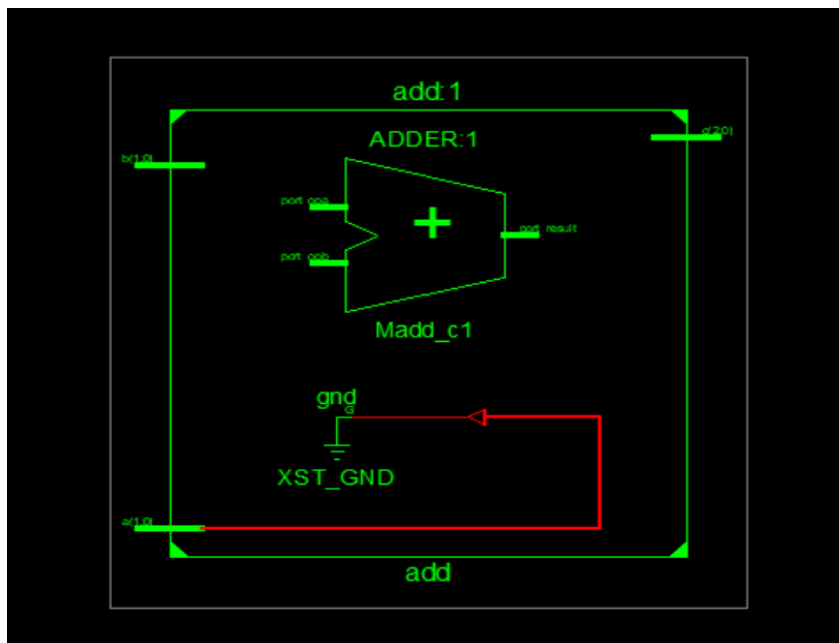 

Technology Schematic:

 


Multiplier:

ابتدا شکل مدار منطقی ضرب کننده دو بیتی را به دست آورده و سپس بر اساس آن کد نویسی را انجام داده ایم.

Circuit diagram:

Circuit diagram

 

The logic circuit of a 2-bit multiplier


Code:

```



1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity mul is
5      Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
6            b : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
7            c : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); --n^2 bits is needed to avoid overflow
8  end mul;
9
10 architecture Behavioral of mul is
11
12 begin
13
14 --according to the logic circuit of a 2 bit multiplier
15 c(0) <= a(0) and b(0);
16 c(1) <= (a(1) and b(0)) xor (a(0) and b(1));
17 c(2) <= ((a(1) and b(0)) and (a(0) and b(1))) xor (a(1) and b(1));
18 c(3) <= ((a(1) and b(0)) and (a(0) and b(1))) and (a(1) and b(1));
19
20 end Behavioral;
21
22

```


Testbench:

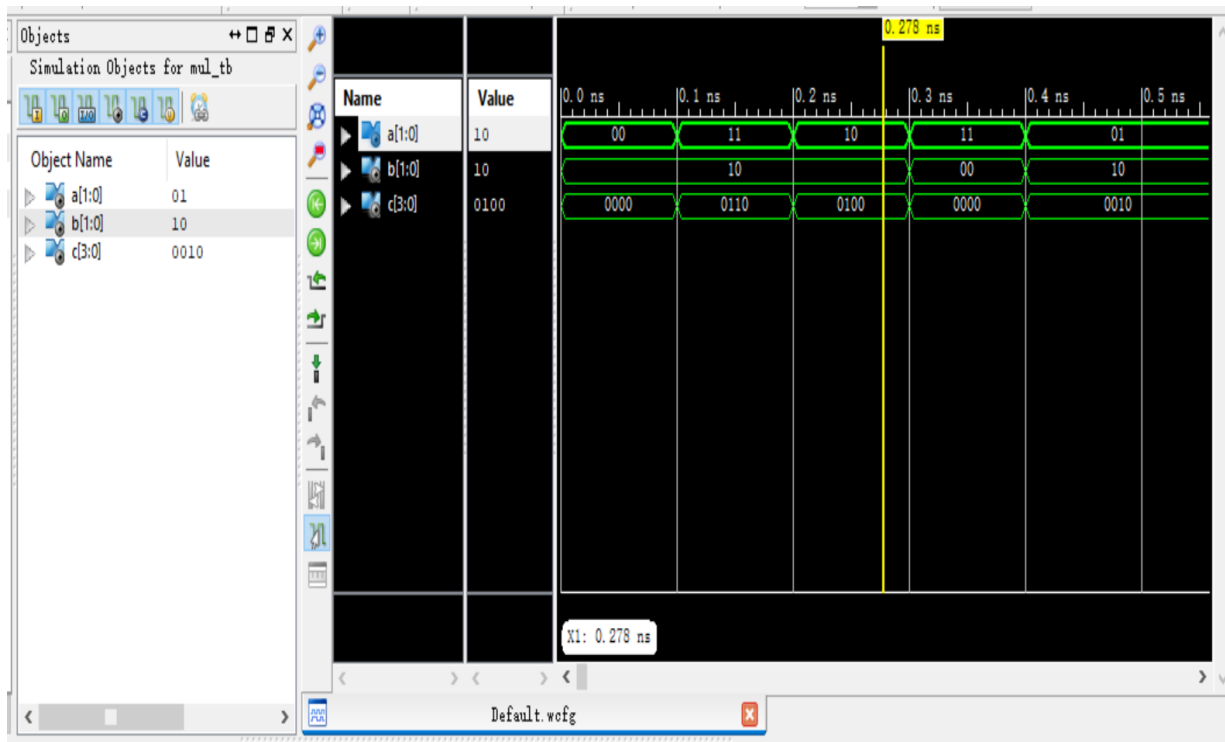

RTL Schematic:

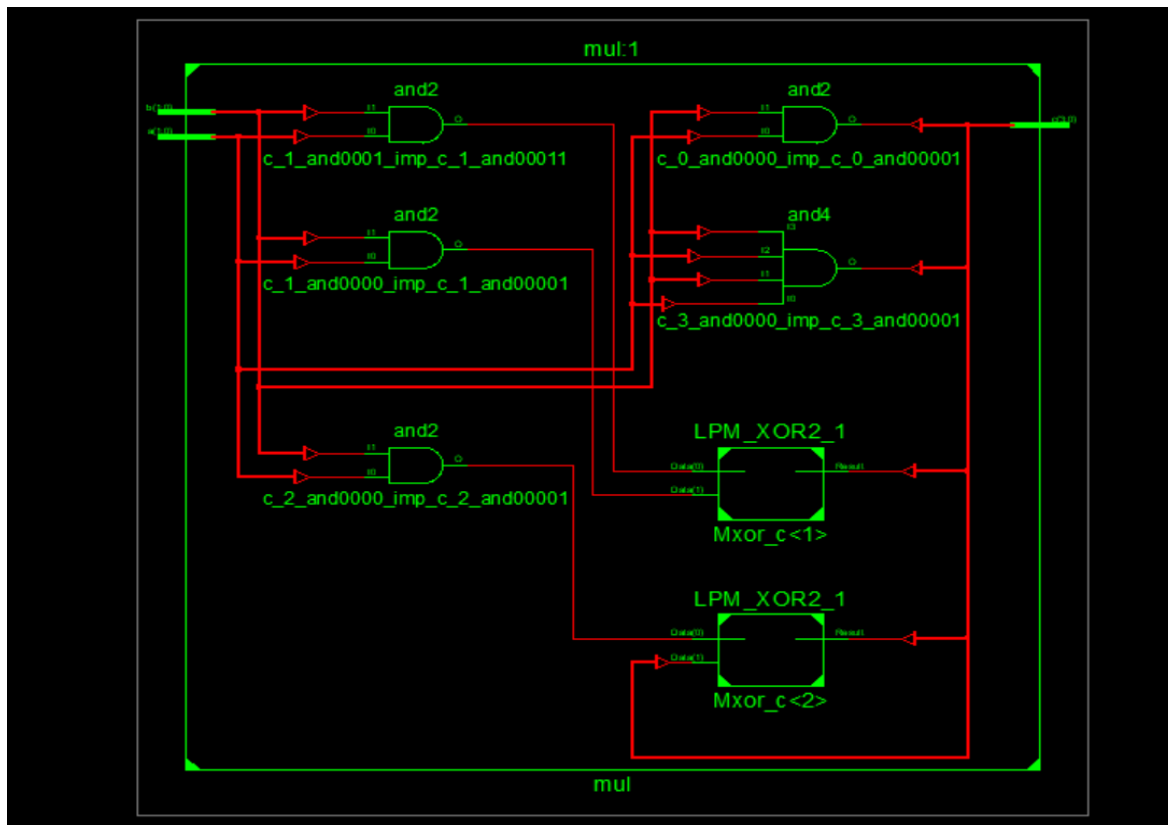 

Technology Schematic:

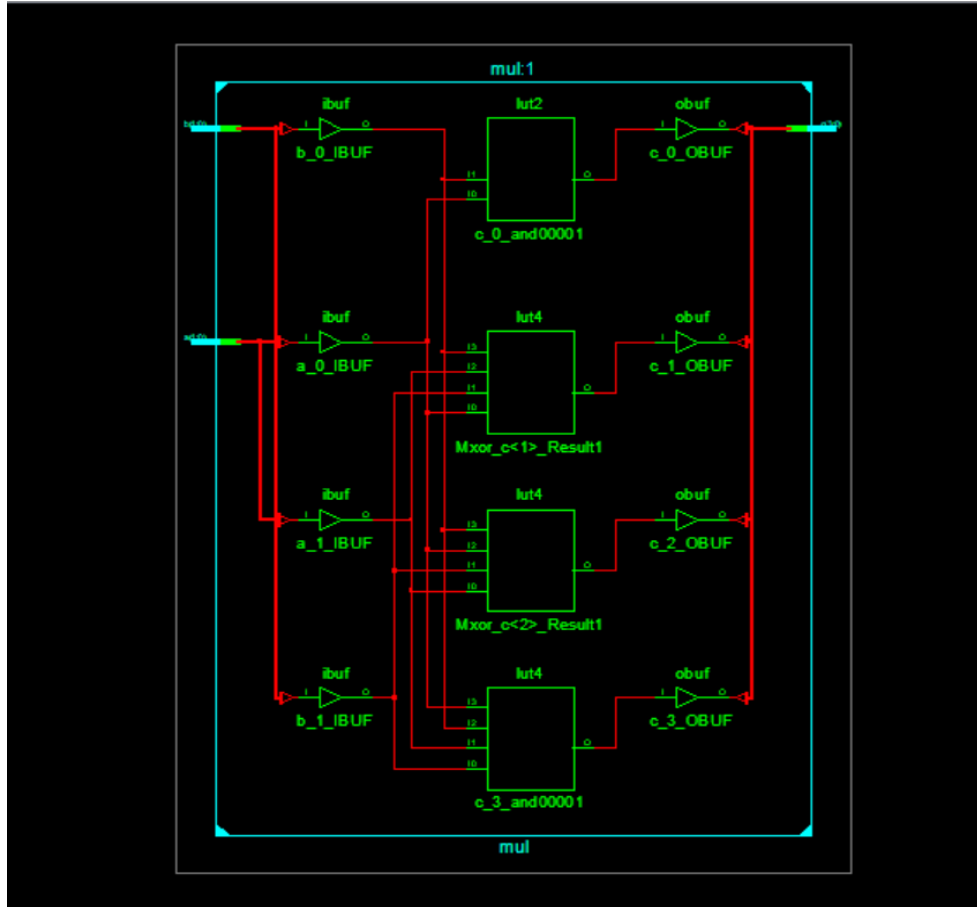

Register:

برای طراحی رجیستر دو بیتی (و 4 بیتی برای خروجی) از کد زیر استفاده کرده ایم که با یک فلیپ فلاپ D کار میکند. یعنی وقتی clk یک شد مقدار ورودی را از خود عبور میدهد. در طراحی میتوانستیم از پایه enable , reset هم استفاده کنیم که چون اشاره نشده بود استفاده نکردیم.

Code:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity register_m is
5      Port ( i : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
6            clk : in STD_LOGIC;
7            o : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0));
8  end register_m;
9
10 architecture Behavioral of register_m is
11
12 begin
13     process(clk)
14     begin
15         if rising_edge (clk) then
16             o <= i;
17         end if;
18     end process;
19
20 end Behavioral;
21
22


```

Testbench:



```

44  -- Stimulus process
45  stim_proc: process
46  begin
47    i<="00";
48    clk<='0';
49    wait for 100 ps;
50    i<="01";
51    clk<='1';
52    wait for 100 ps;
53    i<="10";
54    clk<='0';
55    wait for 100 ps;
56    i<="11";
57    clk<='1';
58    wait for 100 ps;
59    i<="10";
60    clk<='0';
61    wait for 100 ps;
62    i<="01";
63    clk<='1';
64    wait for 100 ps;
65    i<="10";
66    clk<='0';
67    wait for 100 ps;
68    i<="11";
69    clk<='1';
70    wait for 100 ps;
71    i<="10";
72    clk<='0'; wait for 100 ps;
73    i<="01";
74    clk<='1';
75    wait for 100 ps;
76    i<="10";


```

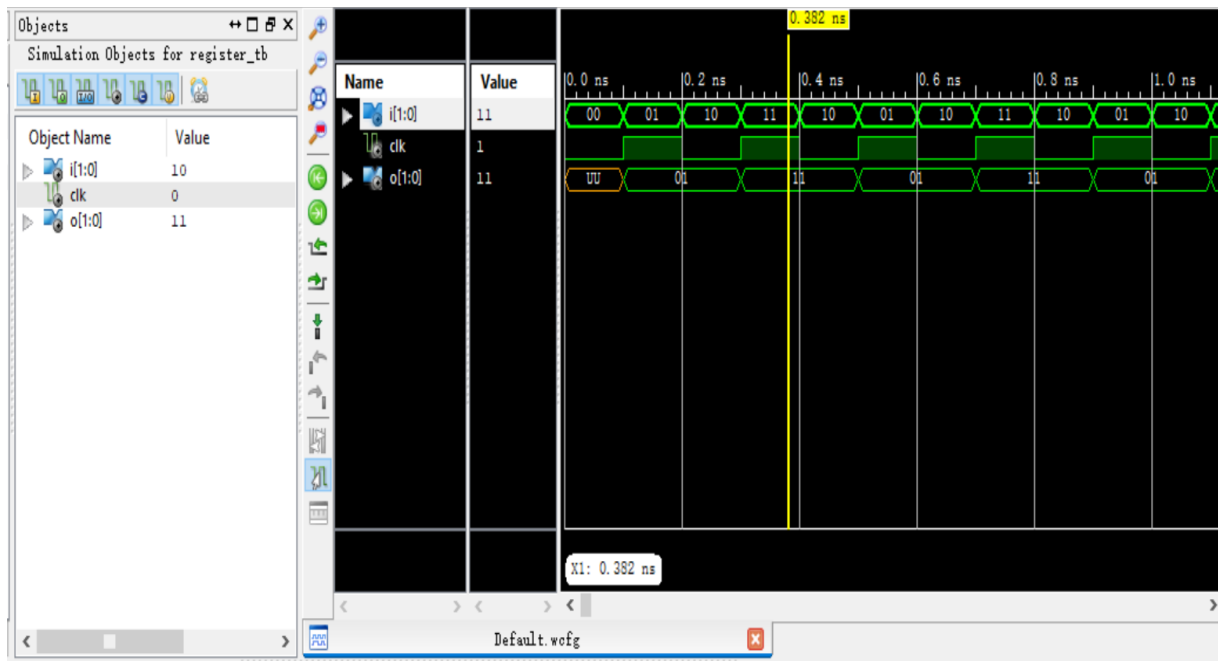

RTL Schematic:

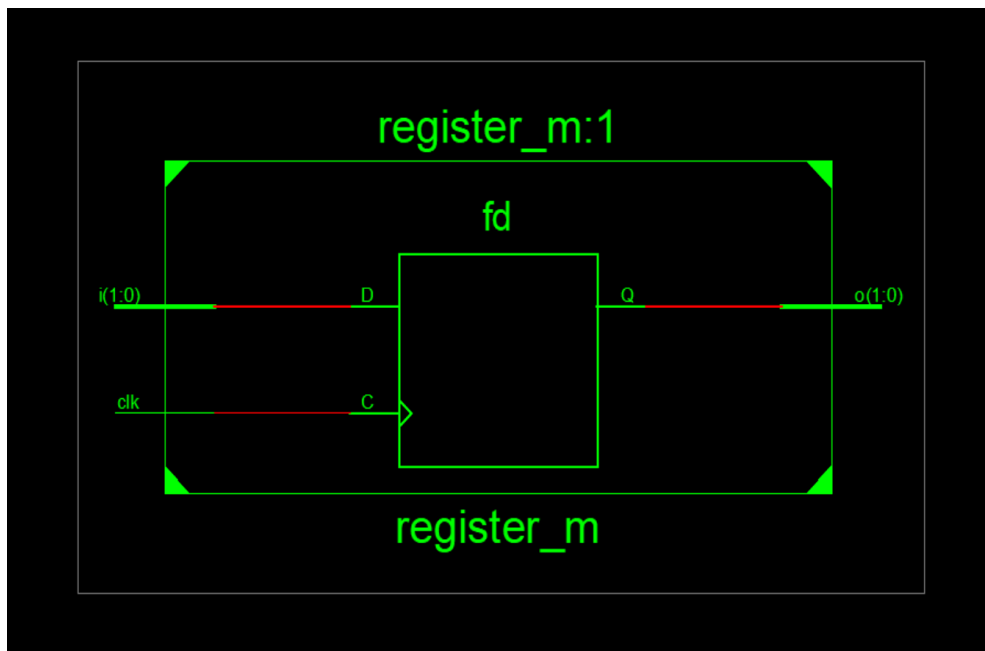 

Technology Schematic:

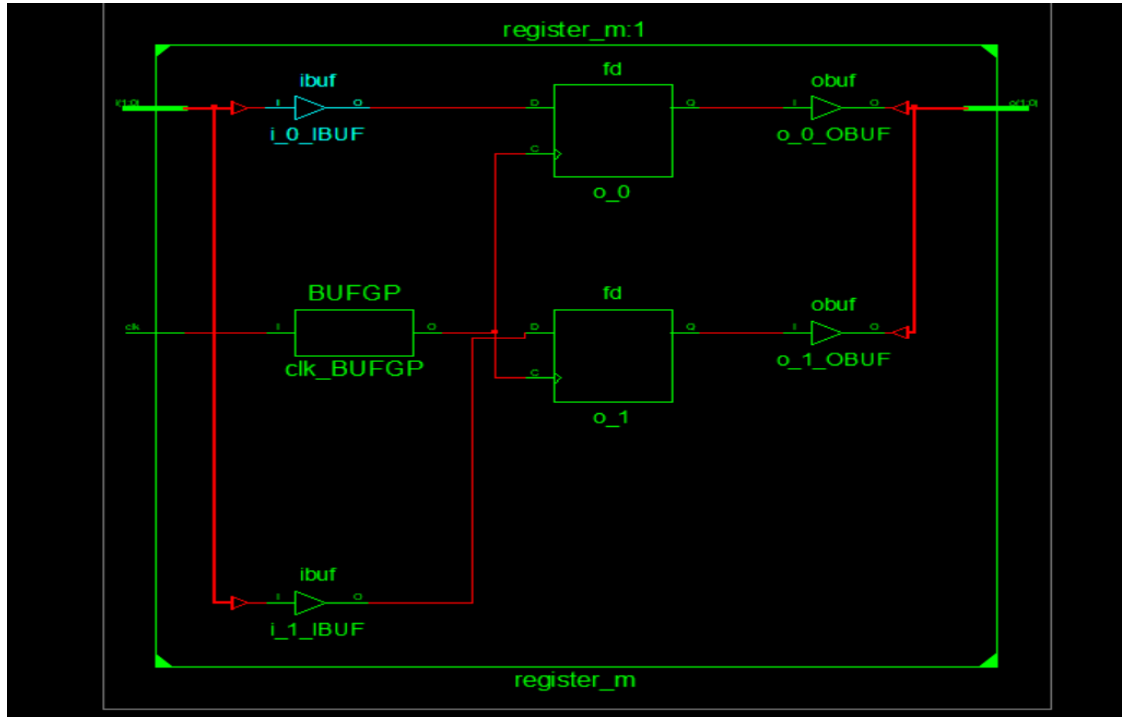

Main:

پس از قسمت architecture باید همه ی سیگنال ها و ماژول های تعریف شده در برنامه های مختلف (بصورت component) به کد اضافه شوند. سپس در قسمت اصلی برنامه برای نسبت دادن ورودی ها و خروجی های هر component به سیگنال تعریف شده portmap میکنیم (U0,U1,...).

سپس در کد multiplexer با توجه به پایه select که یک ورودی دو بیتی است یکی از ماژول ها انتخاب میشوند. در این قسمت چون خروجی 4 بیتی در نظر گرفته شده است باید همه ی اعداد 4 بیتی شوند پس از نکته ی اشاره شده در قسمت Adding استفاده میکنیم. یعنی چون خروجی حاصل از کد sub و and دوبیتی هستند دو صفر و خروجی حاصل از adder سه بیتی است یک صفر به اولشان اضافه میکنیم. چون خروجی multiplier 4 بیتی است صفری به آن افزوده نمیشود.

مقدار flag های c و o را صفر میدهیم زیرا همانطور که در بخش sub بیان شد هرگز رخ نمیدهند.

سپس در قسمت مربوط به seven segment اعداد به صورت باینری نشان داده میشوند.

Code:

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 use ieee.std_logic_unsigned.all;
5
6 entity main_project is
7     Port ( i_a : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
8           i_b : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
9           i_c : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
10          clk : in  STD_LOGIC;
11          o_c : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
12          z : out  STD_LOGIC; --zero flag
13          n : out  STD_LOGIC; --negative flag
14          c : out  STD_LOGIC; --carry flag
15          v : out  STD_LOGIC; --overflow flag
16          sevenseg : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
17 end main_project;
18
19 architecture Behavioral of main_project is
20
21     --describing the signals
22     signal subsignal : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
23     signal andsignal : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
24     signal addsignal : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
25     signal multsignal : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
26     signal output : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
27     signal a_i : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
28     signal b_i : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
29
30     --describing components
31     component sub
32         Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
33               b : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
34               c : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
35               z : out  STD_LOGIC;
36               n : out  STD_LOGIC);
37     end component;
38
39     component and_m
40         Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
41               b : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
42               c : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0));
43     end component;
44
45     component add
46         Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
47               b : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
48               c : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0));
49     end component;
50
51     component mul
52         Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
53               b : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
54               c : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
55     end component;
56
57     component register_m
58         Port ( i : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
59               clk : in  STD_LOGIC;
60               o : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0));
61     end component;
62

```

```

63 component register4
64     Port ( i : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
65           clk : in  STD_LOGIC;
66           o : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
67 end component;
68
69 begin
70     --port map
71     u0: sub port map
72     (
73         a => a_i,
74         b => b_i,
75         c => subsignal,
76         z => z,
77         n => n
78     );
79
80     u1: and_m port map
81     (
82         a => a_i,
83         b => b_i,
84         c => andsignal
85     );
86
87     u2: add port map
88     (
89         a => a_i,
90         b => b_i,
91         c => addsignal
92     );
93
94     u3: mul port map
95     (
96         a => a_i,
97         b => b_i,
98         c => multsignal
99     );
100
101     u4: register_m port map
102     (
103         i => i_a,
104         clk => clk,
105         o => a_i
106     );
107
108     u5: register_m port map
109     (
110         i => i_b,
111         clk => clk,
112         o => b_i
113     );
114
115     u6: register4 port map
116     (
117         i => output,
118         clk => clk,
119         o => o_c
120     );
121
122     --multiplexer
123     process(i_c,subsignal,andsignal,addsignal, multsignal)
124     begin
125         case i_c is
126             when "00" =>
127                 output <= ("00" & subsignal);
128             when "01" =>
129                 output <= ("00" & andsignal);
130             when "10" =>
131                 output <= ('0' & addsignal);
132             when "11" =>
133                 output <= multsignal;
134             when others => null;
135         end case;
136     end process;
137
138     v <= '0';
139     c <= '0';
140     --pp
141     --seven segment
142     process(output)
143     begin
144         case output is
145             when x"0" =>
146                 sevenseg <= x"3F";
147             when x"1" =>
148                 sevenseg <= x"06";
149             when x"2" =>
150                 sevenseg <= x"5B";
151             when x"3" =>
152                 sevenseg <= x"4F";

```

```

153     when x"4" =>
154         sevenseg <= x"66";
155     when x"5" =>
156         sevenseg <= x"6D";
157     when x"6" =>
158         sevenseg <= x"7D";
159     when x"7" =>
160         sevenseg <= x"07";
161     when x"8" =>
162         sevenseg <= x"7F";
163     when x"9" =>
164         sevenseg <= x"67";
165     when x"A" =>
166         sevenseg <= x"77";
167     when x"B" =>
168         sevenseg <= x"7C";
169     when x"C" =>
170         sevenseg <= x"39";
171     when x"D" =>
172         sevenseg <= x"5E";
173     when x"E" =>
174         sevenseg <= x"79";
175     when x"F" =>
176         sevenseg <= x"71";
177     when others =>
178         sevenseg <= x"00";
179     end case;
180 end process;
181
182 end Behavioral;
183
184


```

Testbench:

```

57
58 -- Stimulus process
59 stim_proc: process
60 begin
61
62     i_a<="11";
63     i_b<="10";
64     i_c<="00";
65     wait for 100 ps;
66     i_a<="01";
67     i_b<="11";
68     i_c<="01";
69     wait for 100 ps;
70     i_a<="11";
71     i_b<="11";
72     i_c<="10";
73     wait for 100 ps;
74     i_a<="11";
75     i_b<="11";
76     i_c<="11";
77     wait for 100 ps;
78     i_a<="01";
79     i_b<="10";
80     i_c<="00";
81     wait for 100 ps;
82
83
84     wait;
85 end process;
86
87 END;
88

```

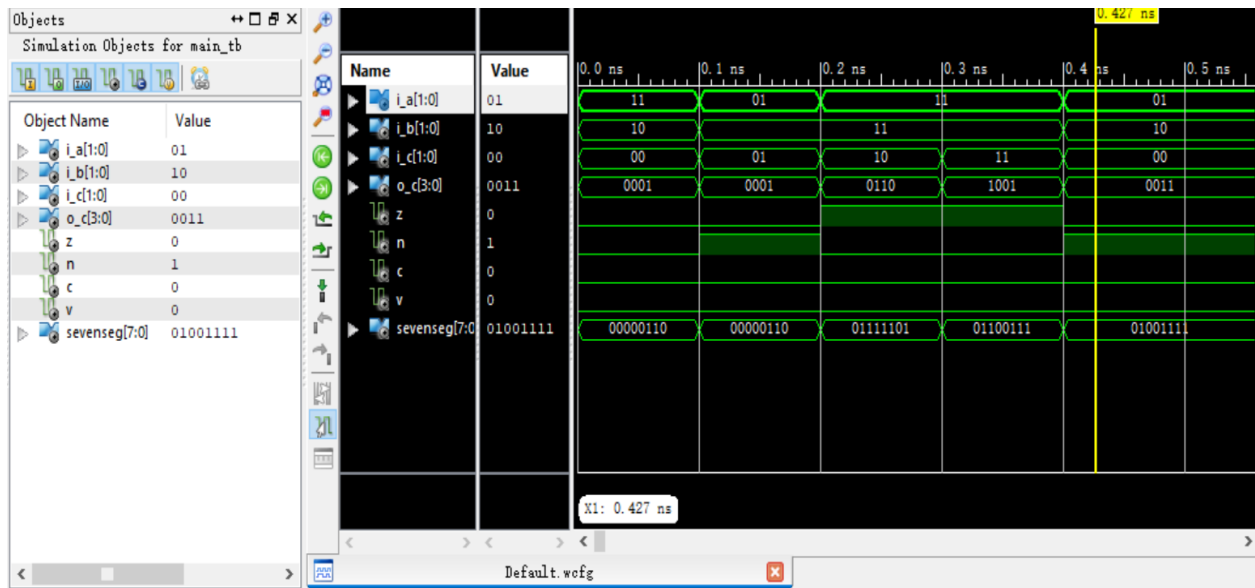



همینطور که در تصویر بالا مشاهده میشود به ازای $i_c = 00$ انتظار داریم عمل تفریق انجام شود یعنی $i_a - i_b = 11 - 10 = 0001$ که به درستی صورت گرفته است.

به ازای $i_c = 01$ انتظار داریم عمل and انجام شود یعنی $i_a \text{ and } i_b = 01 \text{ and } 11 = 0001$ که به درستی صورت گرفته است.

به ازای $i_c = 10$ انتظار داریم عمل جمع انجام شود یعنی $i_a + i_b = 11 + 11 = 0110$ که به درستی صورت گرفته است.

به ازای $i_c = 11$ انتظار داریم عمل ضرب انجام شود یعنی $i_a * i_b = 11 * 11 = 1001$ که به درستی صورت گرفته است.

RTL Schematic:

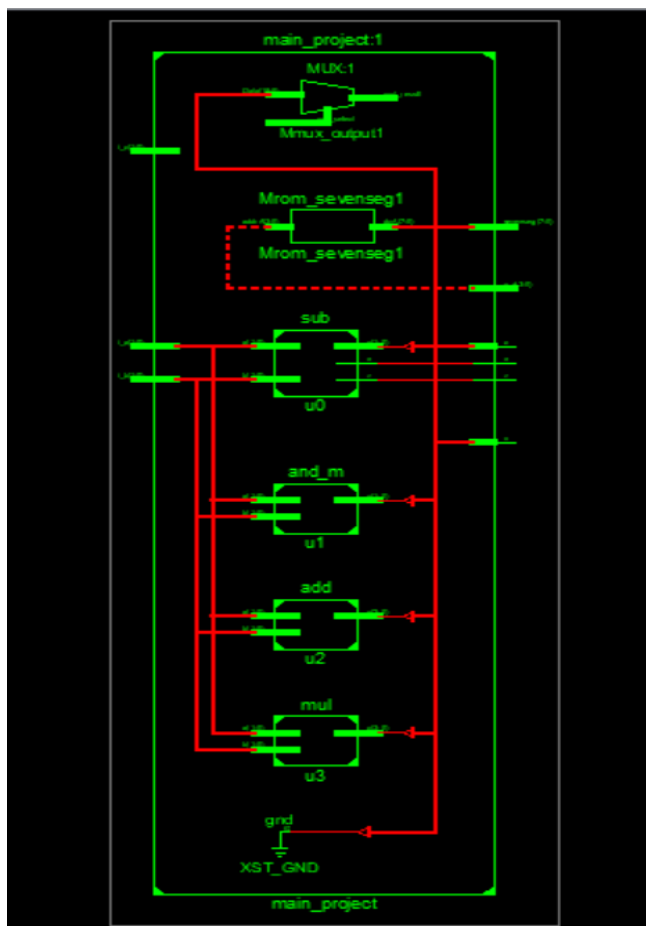 

Technology Schematic:

